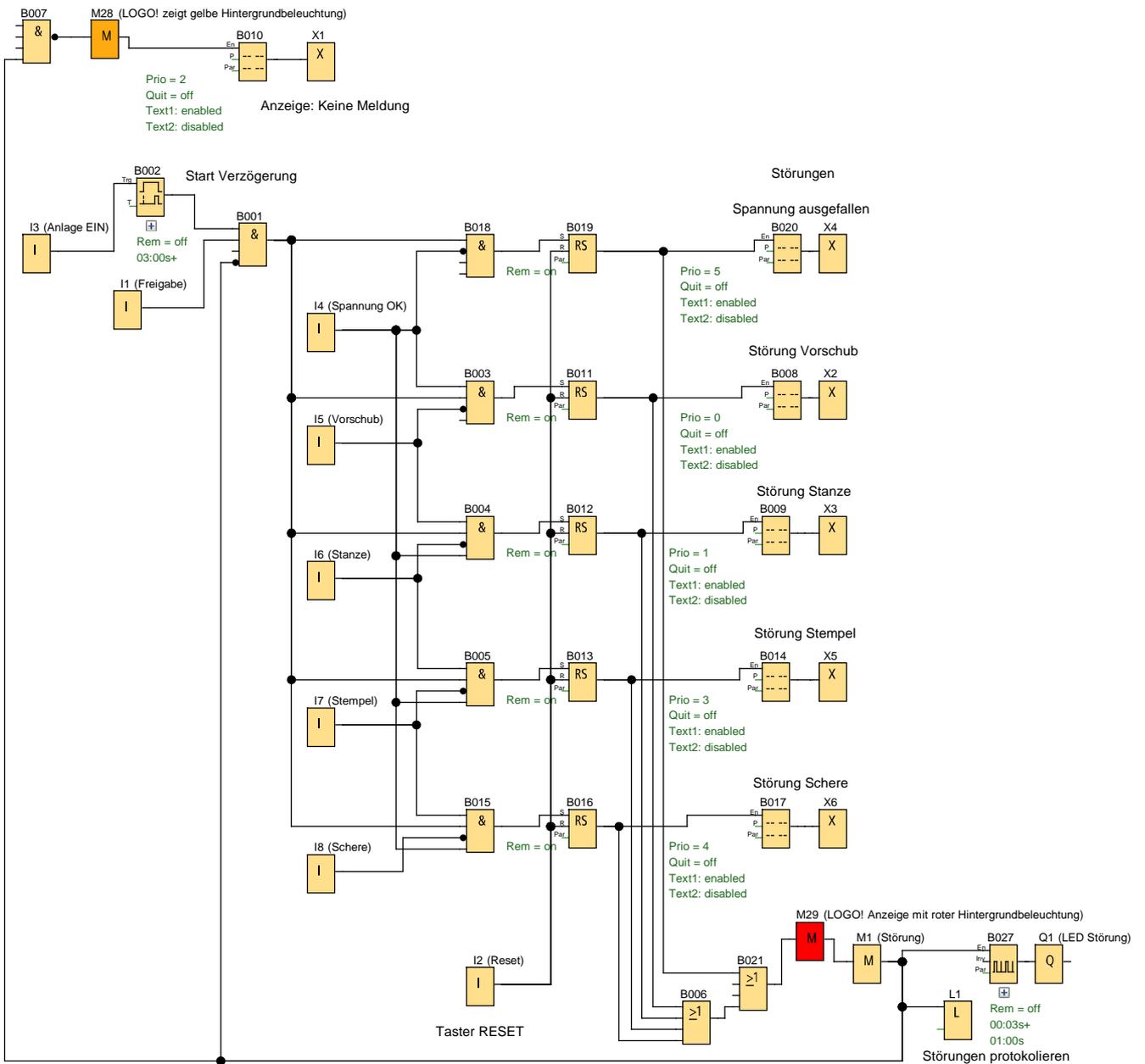


Moduladresse



IP-Adresse 192.168.0.3
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway



Ersteller:	Stachurski	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	10.07.22 19:13/12.07.22 15:08	Datei:	Störungen-Konzept.lsc	Seite:	1 / 6

LOGO - MELDEZENTRALE



Ersteller:	Stachurski	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	10.07.22 19:13/12.07.22 15:08	Datei:	Störungen-Konzept.lsc	Seite:	2 / 6

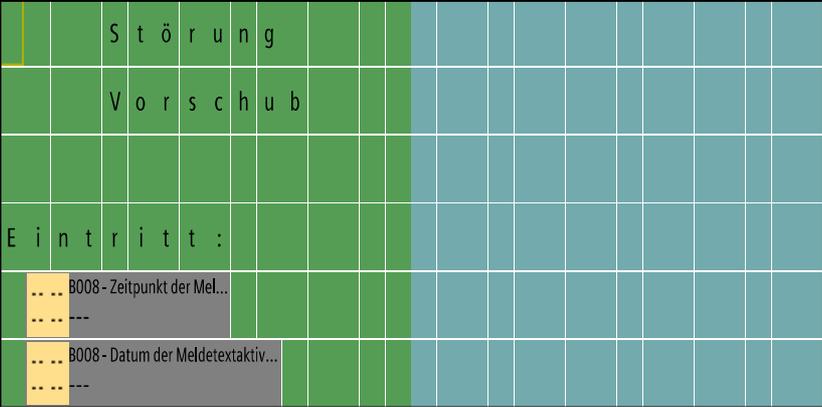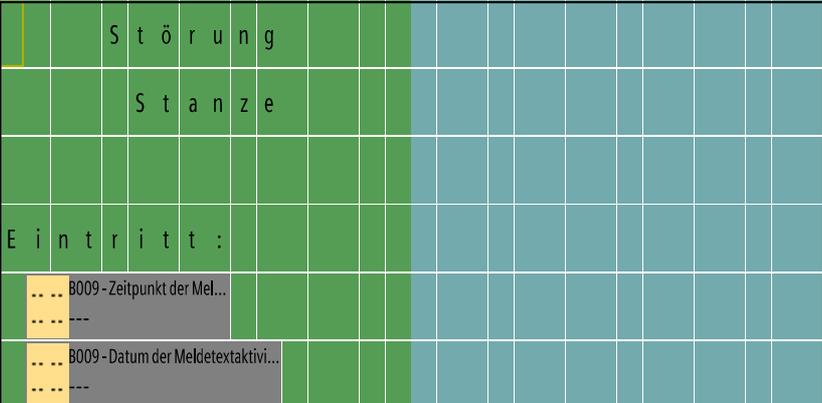Blocknummer(Typ)	Parameter
B002(Einschaltverzögerung) :	Rem = off 03:00s+
<p>B008(Meldetext) :</p>  <p>Line5.2 B008-EnableTime Line6.2 B008-EnableDate</p>	<p>Prio = 0 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>--> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide</p>
<p>B009(Meldetext) :</p>  <p>Line5.2 B009-EnableTime Line6.2 B009-EnableDate</p>	<p>Prio = 1 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>--> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide</p>

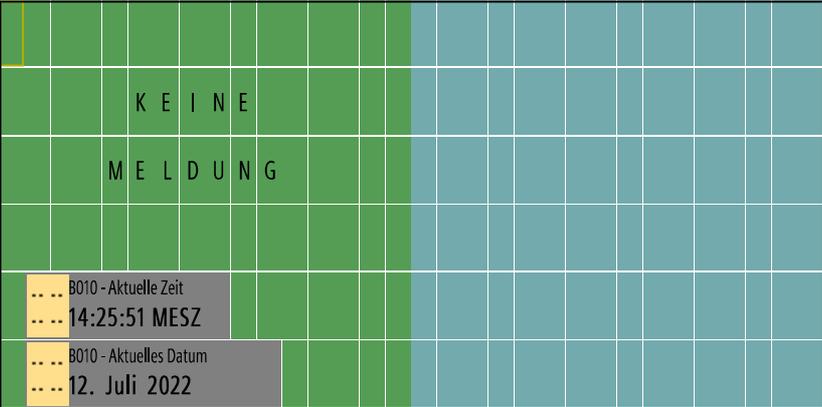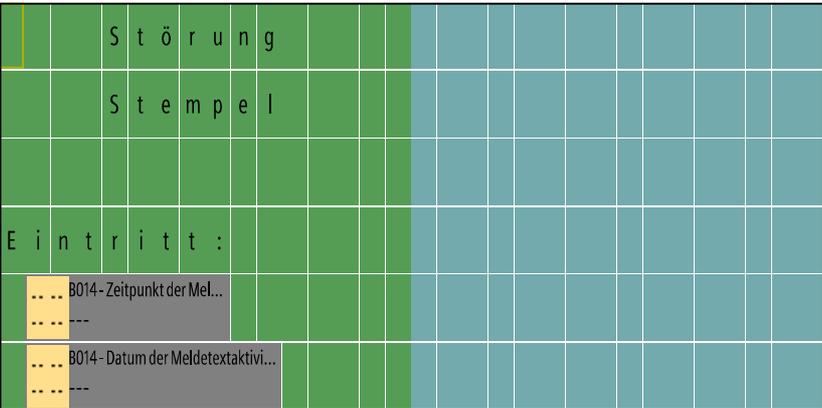Blocknummer(Typ)	Parameter				
<p>B010(Meldetext) :</p>  <p>Line5.2 B010-Time Line6.2 B010-Date</p>	<p>Prio = 2 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>--> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide</p>				
<p>B011(Selbhalterelais) :</p>	<p>Rem = on</p>				
<p>B012(Selbhalterelais) :</p>	<p>Rem = on</p>				
<p>B013(Selbhalterelais) :</p>	<p>Rem = on</p>				
<p>B014(Meldetext) :</p>  <p>Line5.2 B014-EnableTime Line6.2 B014-EnableDate</p>	<p>Prio = 3 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>--> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide</p>				
<p>B016(Selbhalterelais) :</p>	<p>Rem = on</p>				
Empty section					
<p>Ersteller:</p>	<p>Stachurski</p>	<p>Projekt:</p>	<p></p>	<p>Kunde:</p>	<p></p>
<p>Geprüft:</p>	<p></p>	<p>Anlage:</p>	<p></p>	<p>Zeichen-Nr.:</p>	<p></p>
<p>Erstellt/Geändert:</p>	<p>10.07.22 19:13/12.07.22 15:08</p>	<p>Datei:</p>	<p>Störungen-Konzept.lsc</p>	<p>Seite:</p>	<p>4 / 6</p>

Anschluss	Beschriftung
I1	Freigabe
I2	Reset
I3	Anlage EIN
I4	Spannung OK
I5	Vorschub
I6	Stanze
I7	Stempel
I8	Schere
M1	Störung
M28	LOGO! zeigt gelbe Hintergrundbeleuchtung
M29	LOGO! Anzeige mit roter Hintergrundbeleuchtung
Q1	LED Störung
X1	
X2	
X3	
X4	
X5	
X6	

Ersteller:	Stachurski	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	10.07.22 19:13/12.07.22 15:08	Datei:	Störungen-Konzept.lsc	Seite:	6 / 6